

# Trabajo Práctico de Laboratorio Nr. 1

---

Electrónica 3 - 2019

Este trabajo práctico corresponde a los temas de la Unidad 1:

- Códigos
- Álgebra de Boole
- Lógica Combinacional
- Conceptos básicos de Verilog

Consideraciones importantes:

- Fecha de entrega: 5 de Septiembre de 2018 a las 00:00hs.
- Modo de entrega: Se tomará como entrega el último commit en el branch master del repositorio del grupo previo al horario de entrega.
- Evaluación: La nota del trabajo práctico tendrá una nota por su contenido, prolijidad, ponderada por la calidad de redacción tanto de texto como de código.
- El informe NO deberá superar las 10 páginas y se tomará como criterio de evaluación el análisis de las mediciones, exposición de los resultados, capacidad de síntesis, conclusiones, ortografía y prolijidad.
- Compilación del informe y programas: Tanto el informe como los programas que se soliciten en el trabajo práctico deberán compilarse mediante el uso de make (opcionalmente cmake) asistidos por los ejemplos vistos en clase.
- Testing: Todos los programas que se escriban deberán contar con sus respectivos tests, asistidos por los ejemplos vistos en clase.

## EJERCICIO 1

Dada una cierta convención de números en punto fijo (Signado, Cant. bits de parte entera, Cant. bits de parte fraccionaria), escribir un programa que acepte estos tres parámetros por línea de comando en forma numérica e imprima resolución y rango de la convención elegida. Imprimir ERROR ante entradas no válidas.

Ejemplo:

```
run 0 1 1  
Res: 0.5 | Ran: 1.5
```

## EJERCICIO 2

Dadas las siguientes expresiones:

$$f(e, d, c, b, a) = \sum m(0, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28)$$

$$f(d, c, b, a) = \prod (M_0, M_2, M_4, M_7, M_8, M_{10}, M_{12})$$

- Simplifique paso a paso aplicando propiedades del álgebra booleana, respetando sumas-de-productos para mintérminos y productos-de-sumas para maxtérminos.
- Simplifique implementando mapas de Karnaugh.
- Dibuje el circuito lógico resultante utilizando compuertas AND, OR, NOT.
- Dibuje el circuito nuevamente utilizando únicamente compuertas NAND (grupos pares) o NOR (grupos impares).

## EJERCICIO 3

Implemente los siguientes módulos en Verilog.

- Grupos pares: ENCODER de 4 entradas. DEMUX de 4 salidas.
- Grupos impares: DECODER de 4 salidas. MUX de 4 entradas.

## EJERCICIO 4

Se desea realizar un circuito que convierta un número binario de 4 bits en su equivalente en código de Gray.

- Exprese el valor de cada bit de salida en función de los mintérminos de los bits de entrada.
- Exprese el valor de cada bit de salida en forma simplificada.
- Dibuje el circuito lógico resultante utilizando compuertas AND, OR, NOT.
- Implemente el circuito resultante en Verilog.

## EJERCICIO 5

Implemente en Verilog un multiplicador de dos números de un dígito en formato BCD expresados a la salida como un número de dos dígitos en formato BCD. Respalde sus decisiones y proceso de diseño con las herramientas y técnicas vistas en la materia, de tal manera que esto se vea adecuadamente plasmado en el informe.